

19 豆電球の回路


クラス 名前

得点

/100点

1 電流の大きさを測る器具について、次の問いに答えなさい。

(1) 右の図の器具を何といいますか。

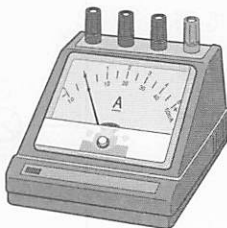

(2) (1)について、①～④の文の **ア** ～ **エ** に入る数や言葉を答えなさい。

① 電流の大きさの単位はmA, Aを使い, $1A = \text{ア} \text{ mA}$ である。

② 電流の大きさを測りたい部分に **イ** につなぐ。

③ かん電池の+極側から出た導線は **ウ** たん子につなぐ。

④ 5A, 500mA, 50mAの3つの-たん子のうち, 最初は **エ** たん子につなぐ。


(3) 500mAたん子につないだとき, 右の図のようになりました。流れている電流の大きさは何mAですか。



1 6点×6 /36点

(1)	
(2)	ア イ ウ エ
(3)	mA

2 同じかん電池, 豆電球を使った回路①～⑤について, あとの問いに答えなさい。

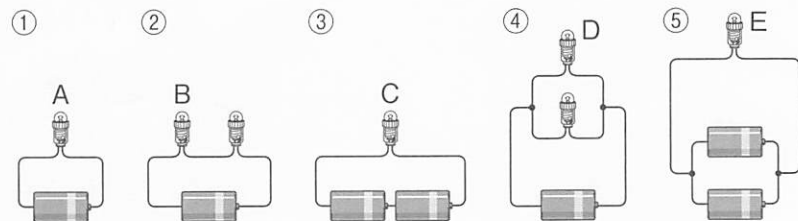

(1) 豆電球の光る部分を何といいますか。

(2) 豆電球Aと同じ明るさでつく豆電球をB～Eからすべて選び, 記号で答えなさい。

(3) 豆電球Aよりもついている時間が長いものと短いものを, それぞれB～Eからすべて選び, 記号で答えなさい。

2 6点×4 /24点

(1)	
(2)	
(3)	長いもの 短いもの


(2), (3)はそれぞれ順不同, 完答

⑧ 右の図は同じ豆電球 3 個とスイッチをつないだ回路です。次の問いに答えなさい。

- (1) 次の①～③のスイッチを入れたときにつく豆電球を A～C からすべて選び、記号で答えなさい。ただし、つく豆電球がないときは X で答えなさい。

- ① S_1 だけ
- ② S_2 だけ
- ③ S_3 だけ

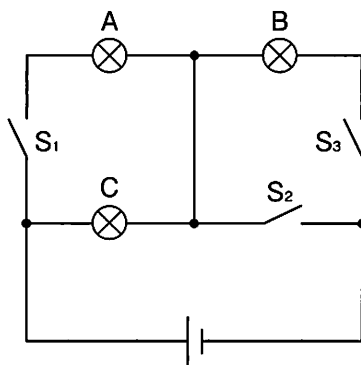- (2) 3 つの豆電球をすべてつけるにはどのスイッチを入れればよいですか。 $S_1 \sim S_3$ からすべて選び、記号で答えなさい。
- (3) (2) のときに最も明るくつく豆電球を A～C から 1 つ選び、記号で答えなさい。



⑧ 8 点 × 5 /40 点

(1)	①	
	②	
	③	
(2)		
(3)		

(1) ①～③ で 2 つ以上ある場合は
順不同、完答

(2) は順不同、完答