

1 豆電球とかん電池

クラス 名前

得点

/100点

1 右の図のように、かん電池と豆電球を導線でつなぎました。

これについて、次の問いに答えなさい。

(1) 図のAの部分は何といいますか。

(2) 図のAの部分は何かという金属でできていますか。


(3) 電気の流れる向きは、図のア、イのどちらですか。

(4) (3)のような電気の流れを何といいますか。

(5) 図の配線のように、電気用図記号を使って表すとき、①豆電球、②かん電池は、それぞれどのようなになるか、右の図に電気用図記号と導線をかきこみなさい。

(6) 導線とつなぐかん電池の極を反対にすると、豆電球の明かりはどうなりますか。次のア、イから選び、記号で答えなさい。

ア 明かりがつく。 イ 明かりが消える。

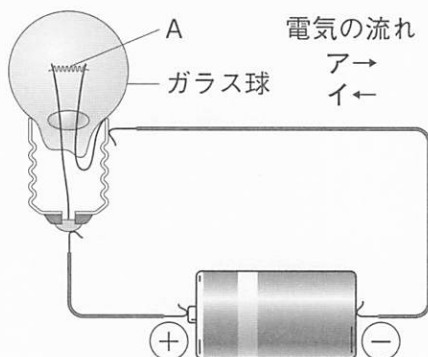

1 10点×7 /70点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	

2 右の図のようなそう置を使って、シャープペンシルのしんの両はしをはさむと、豆電球がつかしました。これについて、次の問いに答えなさい。


(1) 図で、シャープペンシルのしんの両はしをはさんだクリップの間をせまくすると、豆電球の明るさはどうなりますか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。

ア 明るくなる。 イ 暗くなる。 ウ 変わらない。

(2) シャープペンシルのしんのかわりに、クリップの間にいろいろなものをはさみました。スイッチを入れたとき、豆電球がつくものを、次のア～カから2つ選び、記号で答えなさい。

ア アルミニウムはく イ 画用紙 ウ わりばし
エ ガラス オ 鉄くぎ カ ストロー

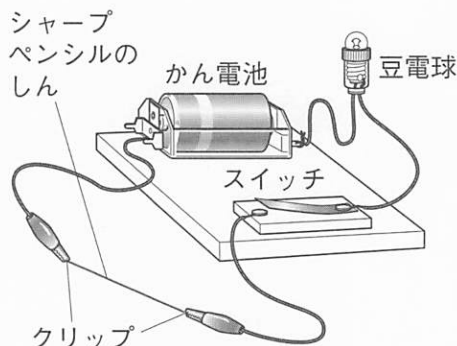(3) クリップの間にはさんでスイッチを入れても、電気を通さないものを何といいますか。



2 10点×3 /30点

(1)	
(2)	
(3)	

(2)は順不同、完答