

中学受験新演習

理科 小4⑦


確

1

豆電球とかん電池

◆解答◆

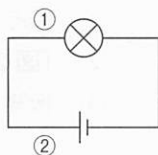- 1** (1) フィラメント
(2) タングステン
(3) ア (4) 電流
(5) 右図
(6) ア



- 2** (1) ア (2) ア, オ (3) ぜつえん体

◆解説◆

- 1** (3)(4) 電流はかん電池の^{プラス}＋極→豆電球→かん電池の^{マイナス}－極の順に流れます。

- (5)② かん電池は、＋極を長い線で、－極を短い線で表します。

- (6) 電流の流れる向きは反対になりますが、豆電球の明かりはつきます。

- 2** (1) シャープペンシルのしんは電気を通します