

2 電気のはたらき

クラス 名前


得点

/100点


1 同じ豆電球とかん電池を、次のア～カのようにつなぎました。

これについて、あとの問いに答えなさい。


ア

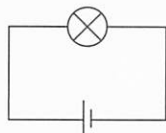


イ

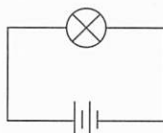


ウ

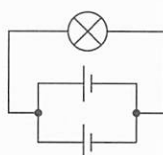


エ

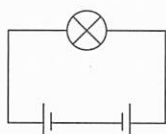

オ

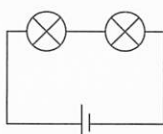

カ

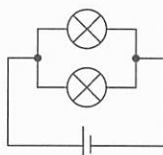

- (1) イのようなかん電池のつなぎ方を、何といいますか。
- (2) カのような豆電球のつなぎ方を、何といいますか。
- (3) オとカで2この豆電球のうち1こをはずすと、もう1この豆電球も消えるものはどちらですか。
- (4) アの豆電球より、明るくつく豆電球はどれですか。イ～カから選び、記号で答えなさい。
- (5) アの豆電球より、暗くつく豆電球はどれですか。イ～カから選び、記号で答えなさい。
- (6) 豆電球がつかないものはどれですか。イ～カから選び、記号で答えなさい。

1

12点×6


/72点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	


2 右の図のように、^{こうでんち}光電池、^{どうせん}モーター、^{けんりゅう}けん流計を導線でつなぎました。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 鏡を何まいも使って光を集め、^{りやう}光電池にあてる光の量をふやしていくと、けん流計のはりのふれはどうなりますか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。
ア 大きくなる。 イ 小さくなる。 ウ ^か変わらない。
- (2) モーターが最も速く回るのは、光電池をどのように置いたときですか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。


ア

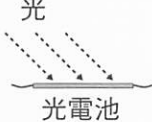

イ

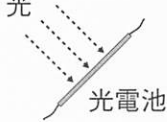

ウ

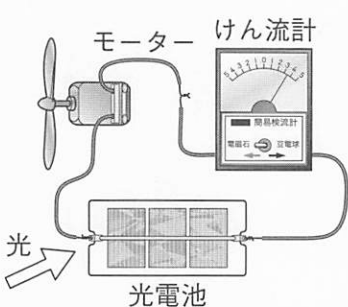

2

14点×2

/28点

(1)	
(2)	