

◆解答◆

- 1** (1) 直列つなぎ (2) へい列つなぎ
(3) オ (4) イ (5) オ (6) エ
- 2** (1) ア (2) イ

◆解説◆

- 1** (3) 直列つなぎの豆電球をはずすと、回路が切れてしまうので電流が流れなくなります。
- (4) かん電池 2 こを直列につなぐと、電流の大きさが大きくなり、豆電球は明るくなります。
- (5) かん電池 1 こに豆電球 2 こを直列につなぐと、電流の大きさが小さくなるので、豆電球は暗くなります。
- 2** (1) 光電池は光があたると電気をつくる電池です。光電池にあたる光が強いほど、光電池から流れる電流は大きくなります。
- (2) 光を直角にあてると電流が大きくなります。