

5 第1回～第4回のまとめ

クラス 名前

得点

/100点


1 次の問いに答えなさい。

- (1) かん電池を豆電球や導線とつなぐと、電流はどのような向きに流れますか。次のア、イから選^{えら}び、記号で答えなさい。

ア ^{プラス}極から ^{マイナ}極 イ ー極から+極

- (2) 〔図1〕の配線のようにすを回路図で表したとき正しいものを、次のア～ウから1つ選^{えら}び、記号で答えなさい。


〔図1〕

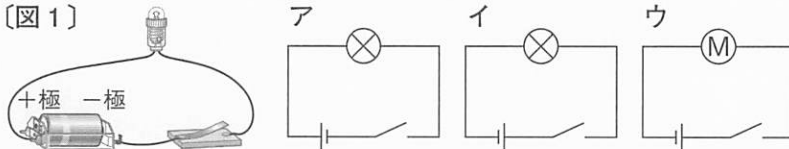

- (3) 木やゴムのように、電気を通さないものを何といいますか。

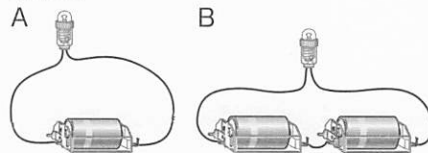- (4) 〔図2〕のAとBの回路の

豆電球の明るさはどのようになっていますか。次のア～ウから1つ選^{えら}び、記号で答えなさい。




ア Aのほうが明るい。 イ Bのほうが明るい。

ウ どちらも同じ明るさである。

- (5) 〔図3〕のCとDの回路の

豆電球の明るさはどのようになっていますか。次のア～ウから1つ選^{えら}び、記号で答えなさい。

〔図3〕

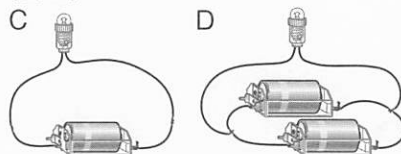

ア Cのほうが明るい。 イ Dのほうが明るい。

ウ どちらも同じ明るさである。

- (6) 秋に花をさかせる植物を、次から1つ選^{えら}びなさい。

ア ツユクサ イ ナズナ ウ ヒガンバナ

- (7) 秋になると葉が黄色に色づく木を、次から1つ選^{えら}びなさい。

ア サクラ イ イチョウ ウ イロハモミジ

- (8) 秋になると北のほうから日本にわたってくるわたり鳥を、次のア～ウから1つ選^{えら}び、記号で答えなさい。

ア ツバメ イ カッコウ ウ マガモ

- (9) 次の①、②の地形は、あとのア～ウのどの作用によってつくられますか。それぞれ記号で答えなさい。

① ^V字谷 ② せんじょう地

ア しん食作用 イ 運ぱん作用 ウ たい積^{せき}作用

1 10点×10 /100点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	
(8)	
(9)	①
	②